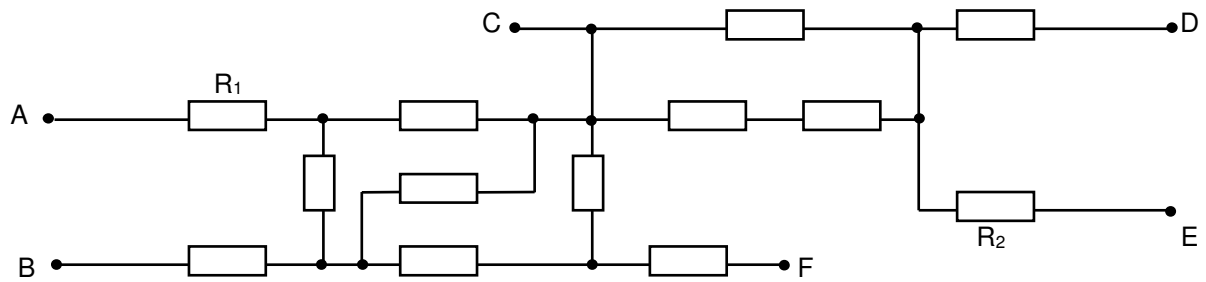



INATEL3ª SÉRIE DE EXERCÍCIOS DE E201ASSOCIAÇÕES DE RESISTORES

- 01) Desenhe a associação que você faria com 4 resistores de 30 Ohms cada para obter uma resistência total de 18 Ohms.
- 02) Considere a associação abaixo. Entre que par de terminais você ligaria uma fonte de tensão de tal forma que R1 e R2 ficassem associados em série?



OBS.: Salvo quando especificado de forma diferente, calcular a resistência equivalente (resistência total) para cada uma das associações dadas a seguir, sempre em relação ao par de terminais AB.


03)

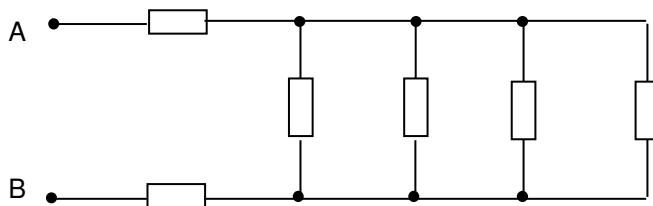

Todos os resistores de $4K\Omega$.


($9k\Omega$)

04)

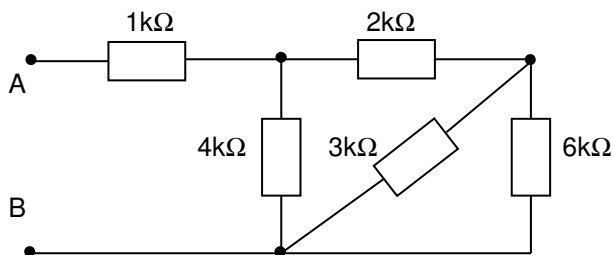


($3 k\Omega$)

05)

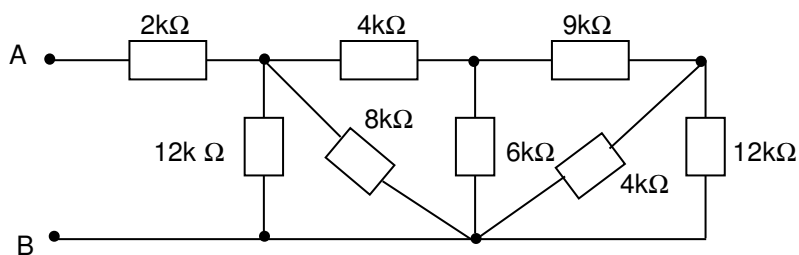


($5k\Omega$)


06)

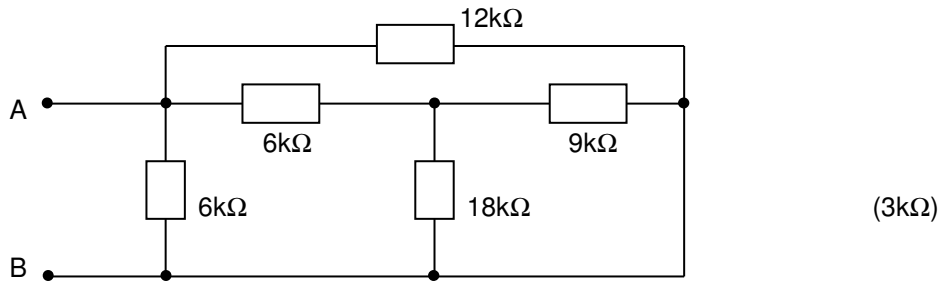


07)

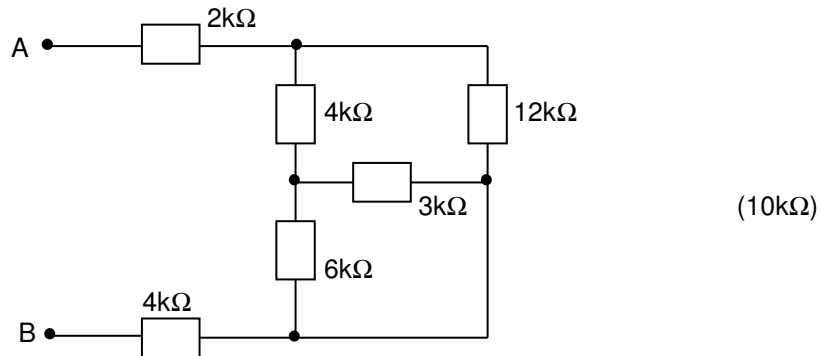


08)

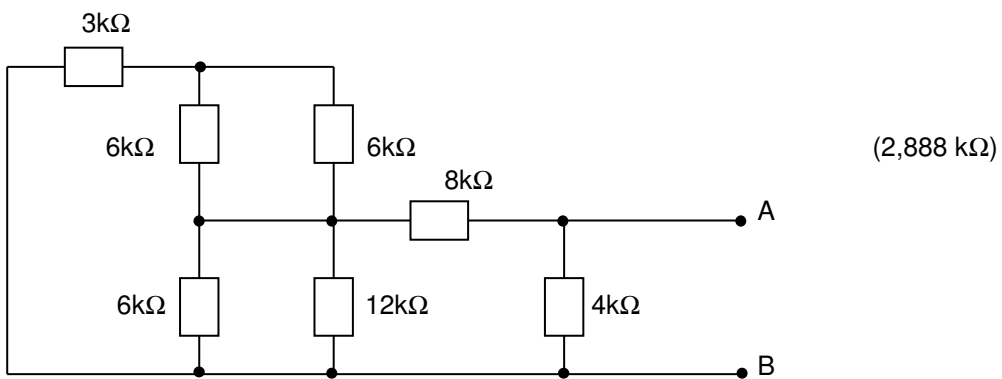


09)

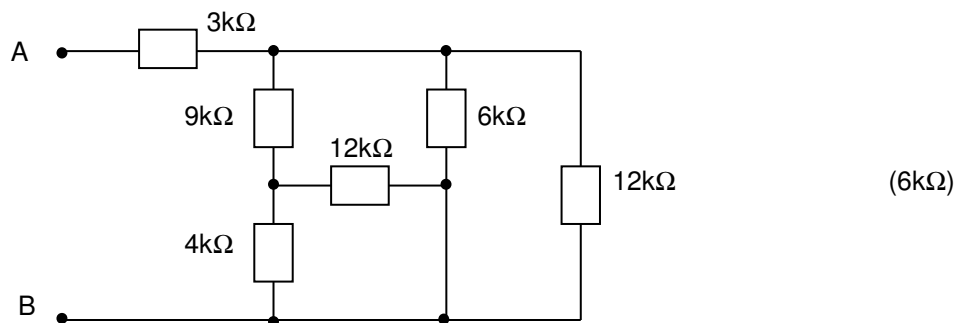


10)

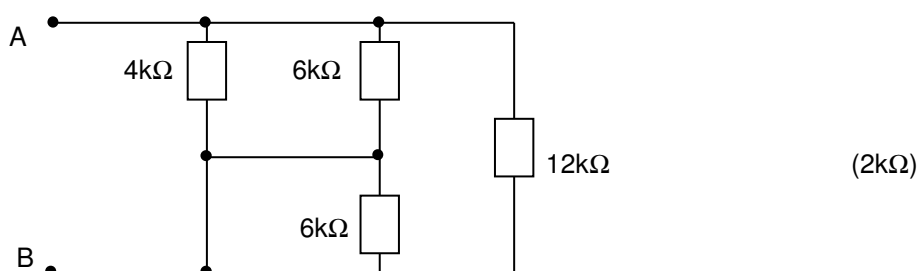


11)

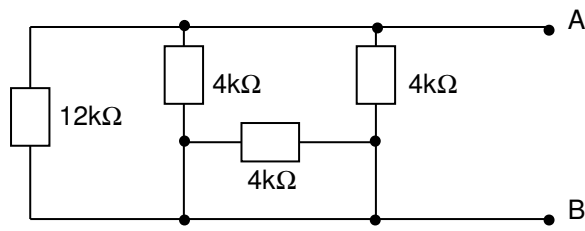(1,714k Ω)


12)

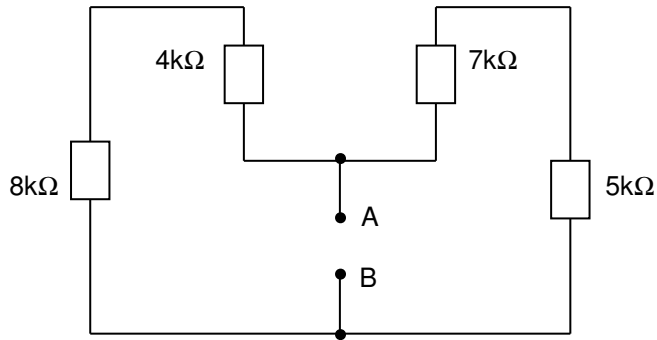(6k Ω)


13)

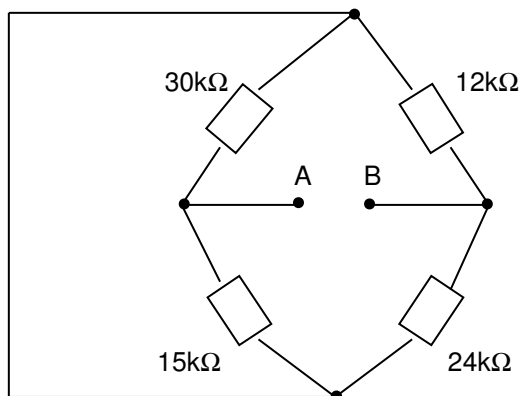(18k Ω)


14)

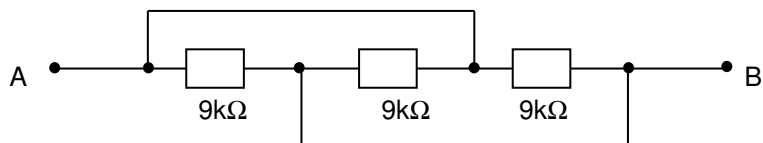(3k Ω)


15)

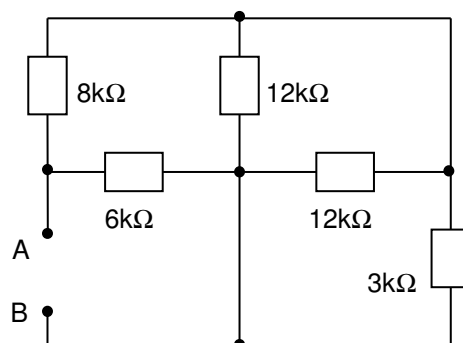(3,75k Ω)


16)

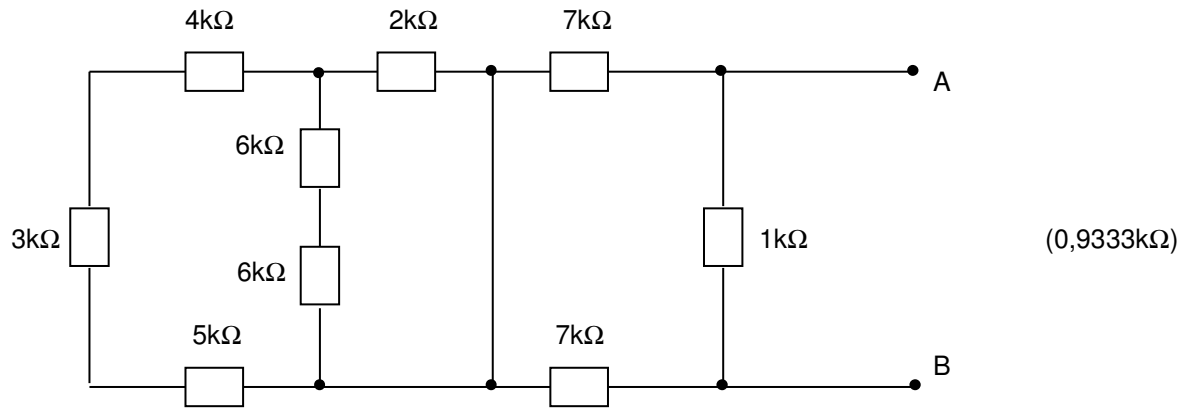

17)

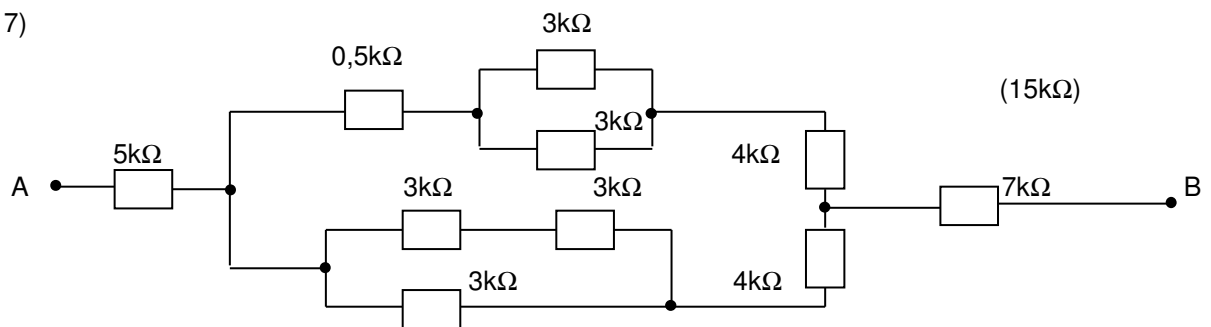

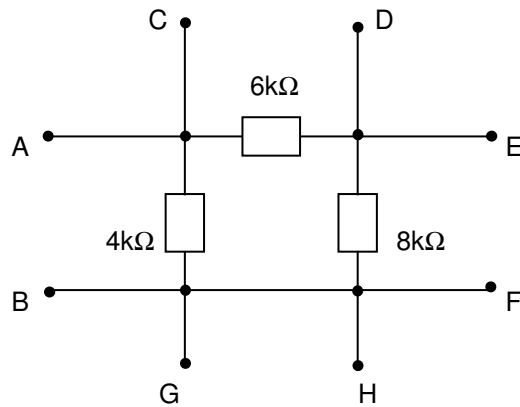18) Calcular a resistência total “vista” a partir de cada um dos pares de terminais da associação abaixo.



$$(R_{AB} = 3,111k\Omega ; R_{CD} = 4k\Omega ; R_{EF} = 4,444k\Omega ; R_{GH} = 0)$$

BOA SORTE!